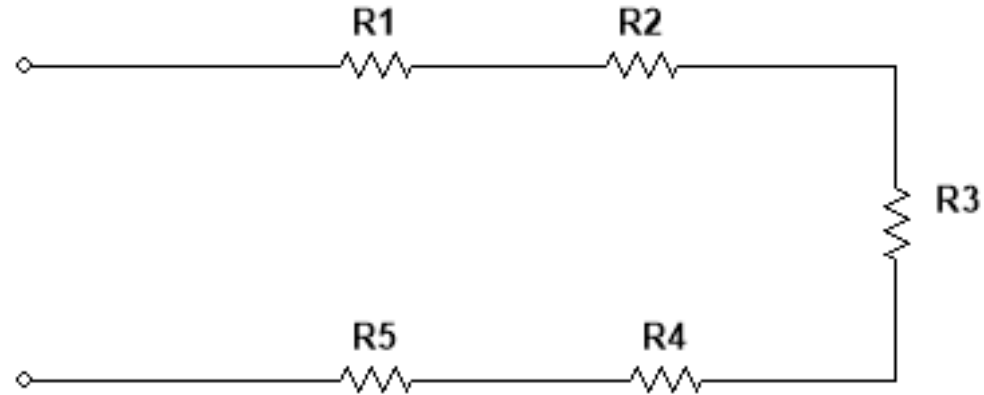


PRACTICA CALIFICADA

Circuito serie

Resistencia – Valores:

Resistencia total o equivalente:



Aplicando la Ley de OHM, determinar la Corriente y las caídas de voltaje en cada resistencia: