
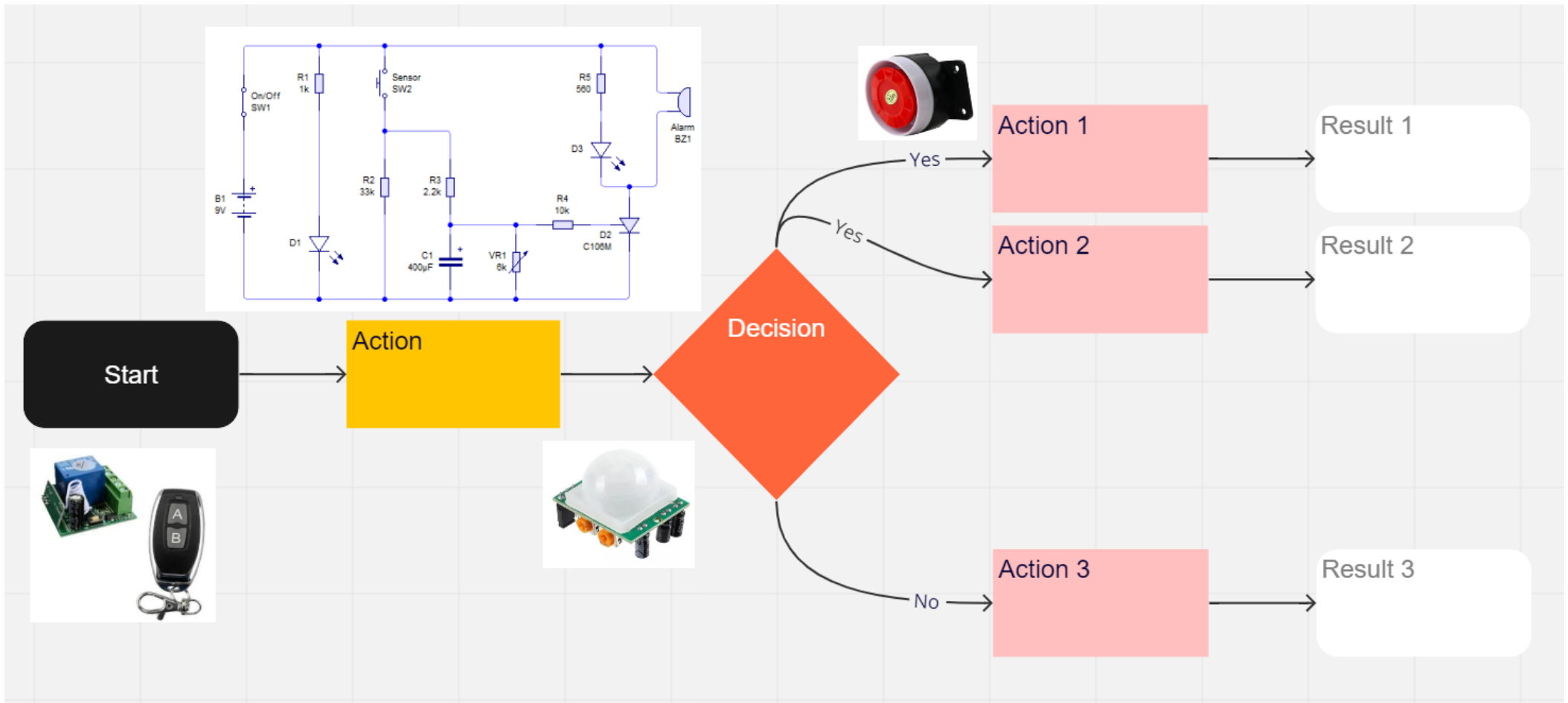


DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ALARMA DE SEGURIDAD PARA VIVIENDAS Y OTROS

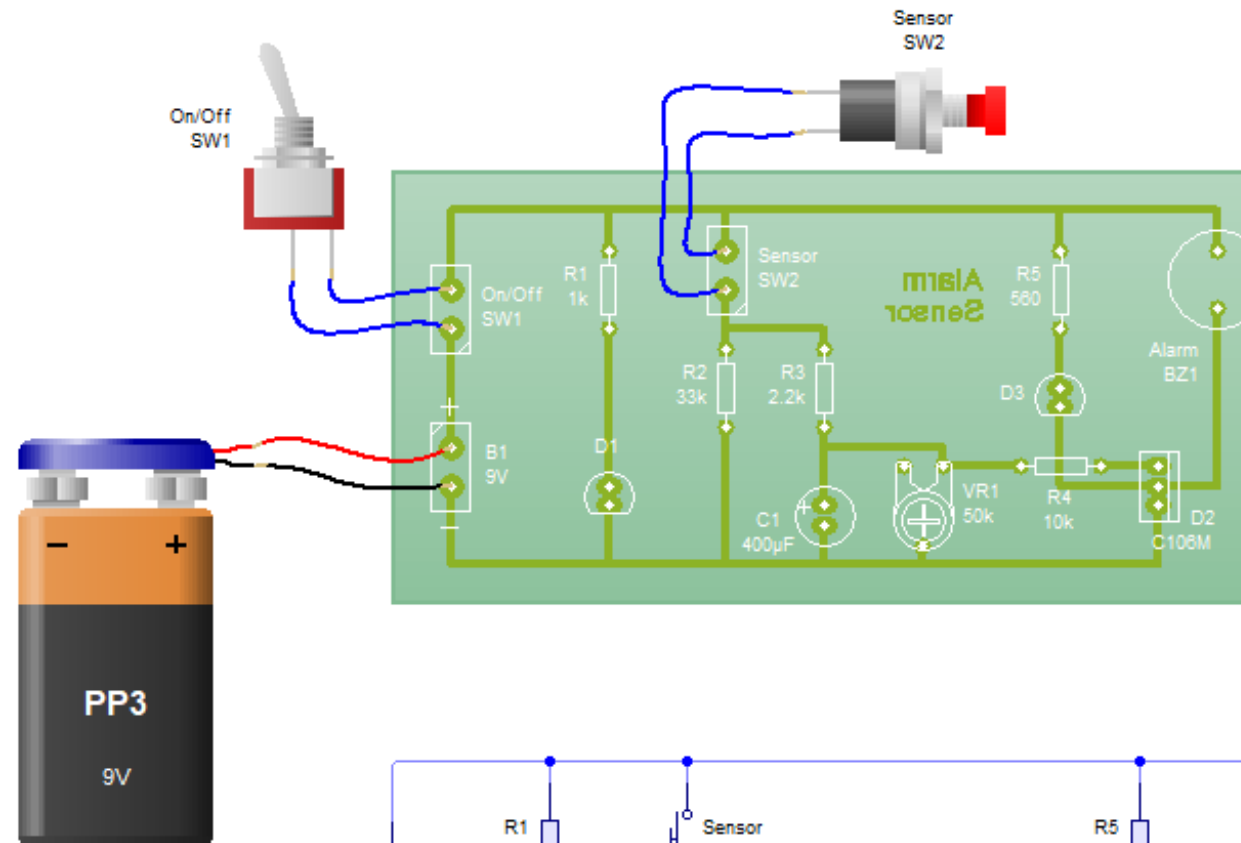

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO ETAPA POR ETAPA:



Alarm Sensor—Provides a simple thyristor-based sensor alarm.

Click on the **Run** button to simulate the circuit. Once simulating you can investigate what happens when a burglar trips the alarm by pressing switch **SW2**.

Capacitor **C1** prevents very short switch presses from triggering the alarm.

