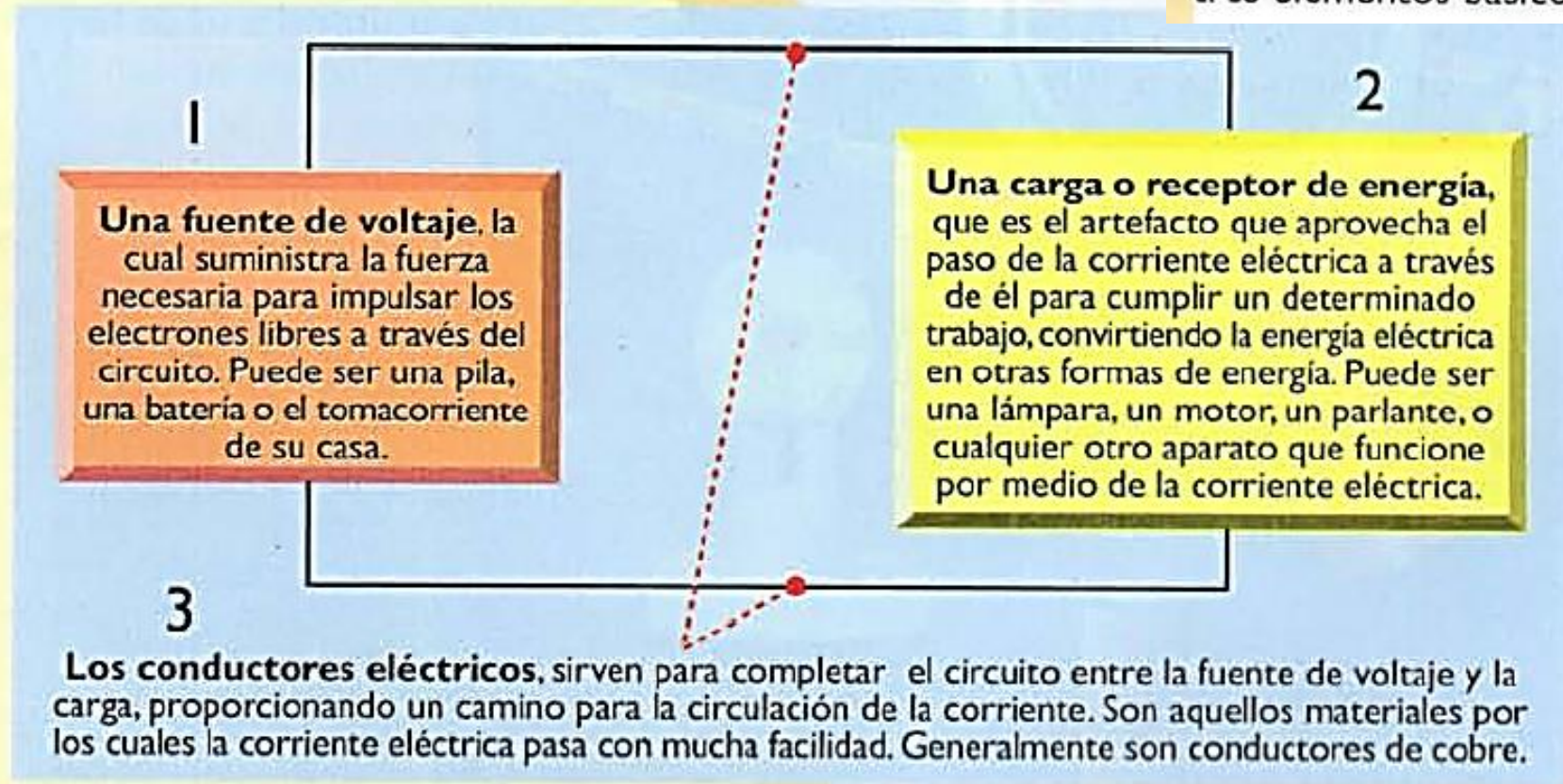


Recordemos que un circuito eléctrico o electrónico

Los circuitos eléctricos y electrónicos, aunque pueden estar conformados físicamente por una gran cantidad de componentes, lo cual los hace ver muy complejos, están todos compuestos por tres elementos básicos. **Figura 2.1**



Pueden existir otros componentes como interruptores y otros dispositivos para controlar el paso de la corriente, además de dispositivos de protección que protegen la carga contra niveles de voltaje o corriente anormales.

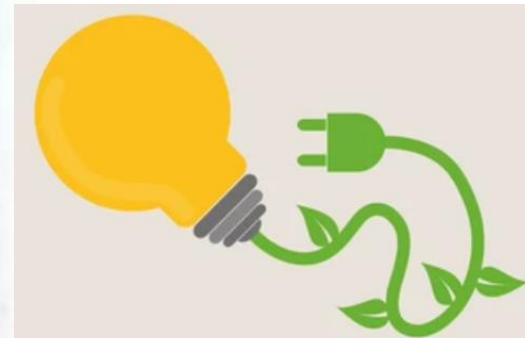


Figura 2.1. Estructura básica de un circuito. El circuito eléctrico es un camino cerrado por el cual viaja la corriente eléctrica. Si el camino no es continuo, no hay flujo de corriente